

## **Tastbare Schrittsteuerung für 4 Ausgänge**

### **Aufgabenstellung**

Mit easyE4 soll eine tastbare Schrittsteuerung für vier Ausgänge realisiert werden.

Mit einem Taster oder einer der P-Tasten lässt sich die Anlage steuern. Über zwei Stromstoßrelais können vier verschiedene Signale bei vier Betätigungen des Tasters ausgegeben werden, d.h. jedes Mal, wenn der Taster gedrückt wird, wird ein anderer Verbraucher angesteuert.

So können mit einem Taster oder sogar nur mit einer P-Taste (voreingestellt ist Pfeil nach rechts) vier Motoren umgeschaltet werden.

### **Eingesetzte Gerätekategorie**

easyE4

### **Verdrahtung**

#### **Eingänge**

I01 Taster Schrittsteuerung

P03 Taster Schrittsteuerung

#### **Ausgänge**

Q01 Verbraucher 1

Q02 Verbraucher 2

Q03 Verbraucher 3

Q04 Verbraucher 4